

Relazione Progetto di Reti Logiche

Prof. Gianluca Palermo - Anno accademico 2023 - 2024

Vitali Matteo (Cod. Persona: 10800443 - Matricola: 981804)

Contents

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del progetto	2
1.2	Interfaccia del componente	2
1.3	Dati e descrizione della memoria	3
1.4	Design	3
2	Datapath	4
2.1	Entità utilizzate	4
2.2	Blocchi funzionali	5
3	FSM	8
3.1	Diagramma degli stati	8
3.2	Descrizione degli stati	9
3.3	Progetto della FSM	10
4	Testing del modulo	11
5	Risultati	15
6	Ottimizzazioni	16

1 Introduzione

1.1 Scopo del progetto

Sia data una memoria indirizzata al byte (con indirizzi a 16 bit) che contiene, a partire dall'indirizzo i_add , la sequenza (anche vuota) così definita:

$$w_0, \gamma_0, w_1, \gamma_1, \dots, w_{k-1}, \gamma_{k-1}$$

dove $0 < k < 512$, le parole w_i sono *unsigned* tali che $w_i < 255 \quad \forall i \leq k$ e γ_i è la credibilità, inizialmente nulla, associata alla parola w_i , $0 \leq \gamma_i \leq 31 \quad \forall i \leq k$.

L'obiettivo del modulo da progettare è quello di aggiornare i valori di credibilità (e talvolta le parole) in accordo alla seguente specifica:

$$\gamma_i = 31 \iff w_i \neq 0$$

$$w_i = w_{i-1} \wedge \gamma_i = \max\{0, \gamma_{i-1} - 1\} \iff w_i = 0 \wedge w_{i-1} \neq 0 \quad (i \geq 1)$$

$$w_i = 0 \wedge \gamma_i = 0 \iff w_0 = 0 \wedge \forall k \leq i \quad w_k = 0$$

Ad esempio, se la sequenza, lunga 10, è inizialmente:

i_add	i_add+1	i_add+2	i_add+3	i_add+4	i_add+5	i_add+6	i_add+7	i_add+8	i_add+9
128	0	64	0	0	0	25	0	0	0

Figure 1: Situazione iniziale

deve diventare:

i_add	i_add+1	i_add+2	i_add+3	i_add+4	i_add+5	i_add+6	i_add+7	i_add+8	i_add+9
128	31	64	31	64	30	25	31	25	30

Figure 2: Situazione finale

1.2 Interfaccia del componente

Il componente da progettare ha la seguente interfaccia:

```
entity project_reti_logiche is
  port(
    i_clk      : in std_logic;
    i_rst      : in std_logic;
    i_start    : in std_logic;
    i_add      : in std_logic_vector(15 downto 0);
    i_k        : in std_logic_vector(9  downto 0);

    o_done     : out std_logic;

    o_mem_addr : out std_logic_vector(15 doento 0);
    i_mem_addr : in  std_logic_vector(7  downto 0);
    o_mem_data : out std_logic_vector(7  downto 0);
    o_mem_en   : out std_logic;
    o_mem_we   : out std_logic;
  );
end project_reti_logiche;
```

In particolare:

1. `i_clk`: segnale di clock comune con il test bench.
2. `i_rst`: segnale asincrono di reset della macchina.
3. `i_start`: segnale di start generato dal testbench.
4. `i_k`: vettore che rappresenta la lunghezza della sequenza da analizzare.
5. `i_add`: vettore che rappresenta l'indirizzo a partire dal quale è memorizzata la sequenza.
6. `o_done`: segnale che comunica la fine dell'elaborazione.
7. `o_mem_addr`: vettore in uscita contenente un indirizzo.
8. `i_mem_data`: vettore in entrata dalla memoria che contiene il dato in seguito ad una richiesta di lettura.
9. `o_mem_data`: vettore in uscita contenente il valore da scrivere in memoria.
10. `o_mem_en`: segnale di enable della memoria per poterci comunicare (in lettura o scrittura).
11. `o_mem_we`: segnale di *write enable* della memoria: 1 permette la scrittura, 0 la lettura.

1.3 Dati e descrizione della memoria

La memoria è indirizzata al byte. Le parole w_i e i valori di credibilità γ_i sono *unsigned* di 8bit. Gli indirizzi $[i_add, i_add + 2, \dots, i_add + 2 \cdot (i_k - 1)]$ sono utilizzati per memorizzare le parole e $[i_add + 1, i_add + 3, \dots, i_add + 2 \cdot i_k - 1]$ i valori di credibilità. È possibile pensare alla memoria con cui il modulo si interfaccia come una tabella:

 


Figure 3: Tabella rappresentante la memoria

1.4 Design

Quando il segnale `i_start` viene asserito il modulo progettato inizia l'elaborazione, notificandone il termine alzando l'uscita `o_done`; a quel punto, l'utilizzare (in particolare il testbench) può, in qualsiasi momento, porre `i_start = 0` a cui fa seguito `o_done = 0`.

Il segnale `i_rst` asincrono resetta la macchina: deve essere garantito che prima del primo fronte di salita di `i_start`, `i_rst` sia stato asserito almeno una volta, mentre tra un'elaborazione e l'altra `i_rst` può anche essere sempre 0.

2 Datapath

2.1 Entità utilizzate

A livello generale, il modulo progettato utilizza le seguenti entità:

1. *ALU (per somma e sottrazione):*

```
component ALU
generic(
    N : integer
);
port(
    first_operand      : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    second_operand     : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    operation          : in std_logic;
    result              : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
);
end component;
```

Per la somma $\text{operation} = 0$ e per la sottrazione $\text{operation} = 1$. In questo caso, se $\text{first_operand} < \text{second_operand}$ il valore di result è 0.

2. *Shifter:*

```
component shifter
generic(
    N : integer
);
port(
    value_in  : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    value_out : out std_logic_vector(N downto 0)
);
end component;
```

Il componente realizza lo shift logico: il valore in ingresso viene moltiplicato per 2.

3. *Comparatori:*

```
component comparator
generic(
    N : integer
);
port(
    first_operand : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    second_operand : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    result        : out std_logic
);
end component;
```

In questo caso, si è scelto di avere $\text{result} = 0$ quando i due ingressi sono diversi, $\text{result} = 1$ altrimenti.

4. *Registri:*

```
component memory_register
generic(
    N : integer
);
port(
```

```

    clock : in std_logic;
    enable : in std_logic;
    reset  : in std_logic;
    value_in : std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    value_out : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
  );
end component;

```

Il segnale di reset è asincrono. Il valore `value_in` viene memorizzato nel registro sul fronte di salita del `clock`.

5. Multiplexer (MUX):

```

component multiplexer
  generic(
    N : integer
  );
  port(
    control    : in std_logic;
    value_0    : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    value_1    : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    value_out  : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
  );
end component;

```

2.2 Blocchi funzionali

I componenti istanziati sono organizzati in blocchi che realizzano una specifica funzione:

1. Generazione dell'indirizzo di memoria finale

Calcola il valore dell'ultimo indirizzo di memoria valido, cioè:

$$\text{signal_last_valid_address} = i_add + 2 \cdot i_k - 1$$

In particolare:

 


Figure 4: Blocco di generazione dell'indirizzo di memoria finale

Notare che per non avere *overflow* nella somma tra `i_add` e `i_k` e non dover istanziare una ALU con 3 ingressi, si è scelto di calcolare prima `i_add + 1` (che non può generare *overflow*) e $2 \cdot (i_k - 1)$, dopodiché sommarli. Infatti, l'ultimo indirizzo valido è:

$$\text{signal_last_valid_address} = i_add + 2 \cdot (i_k - 1) + 1 = i_add + 2 \cdot i_k - 1$$

Se `i_k` fosse 0, si avrebbe `signal_last_address = i_add + 1` (analogamente al caso `i_k = 1`): questa situazione è trattata dal blocco di gestione dell'indirizzo corrente.

2. Gestione indirizzo corrente

Si memorizza il valore corrente dell'indirizzo in un registro a 16 bit.

L'incremento è eseguito dalla ALU e propagato nel registro sul fronte di salita del *clock* se `enable_address_register` = 1 e $MUX_3 = 1$.

Il comparatore viene utilizzato per confrontare l'indirizzo corrente con quello finale ($MUX_2 = MUX_6 = 1, MUX_5 = 0$) o iniziale ($MUX_2 = 0, MUX_6 = 1$) e per determinare se la sequenza è vuota ($MUX_2 = MUX_5 = 1, MUX_6 = 0$).

Si noti che il registro non viene mai resettato: il valore precedentemente memorizzato viene sovrascritto all'esecuzione successiva.

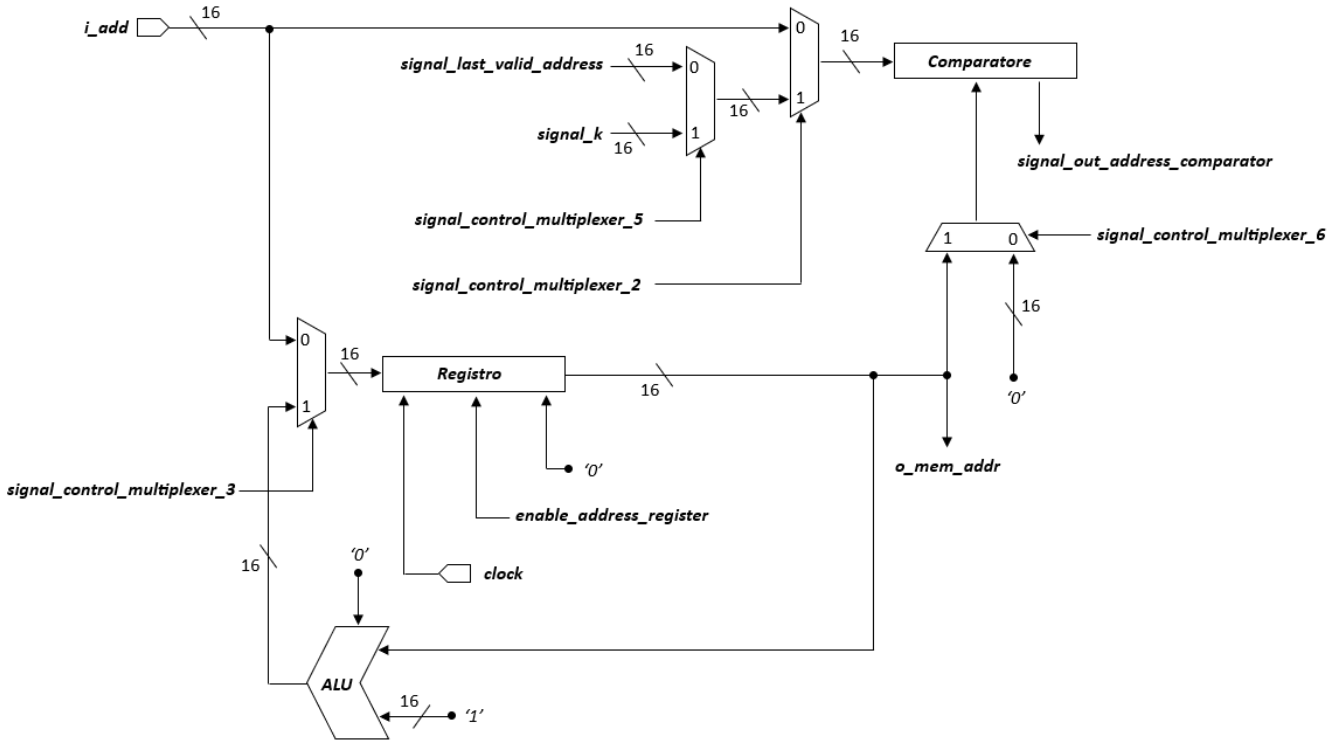


Figure 5: Blocco di gestione dell'indirizzo corrente

Nel seguito, per motivi di impaginazione, si indicherà con σ_1 segnale di uscita dal comparatore degli indirizzi.

3. Gestione delle parole

L'ultima parola valida viene mantenuta in un registro da 8 bit.

Il risultato fornito dal comparatore viene utilizzato dalla logica della FSM per stabilire se alzare `enable_data_register` e, quindi, memorizzare il nuovo valore sul fronte di salita del *clock* successivo.

Il registro può essere anche resettato.

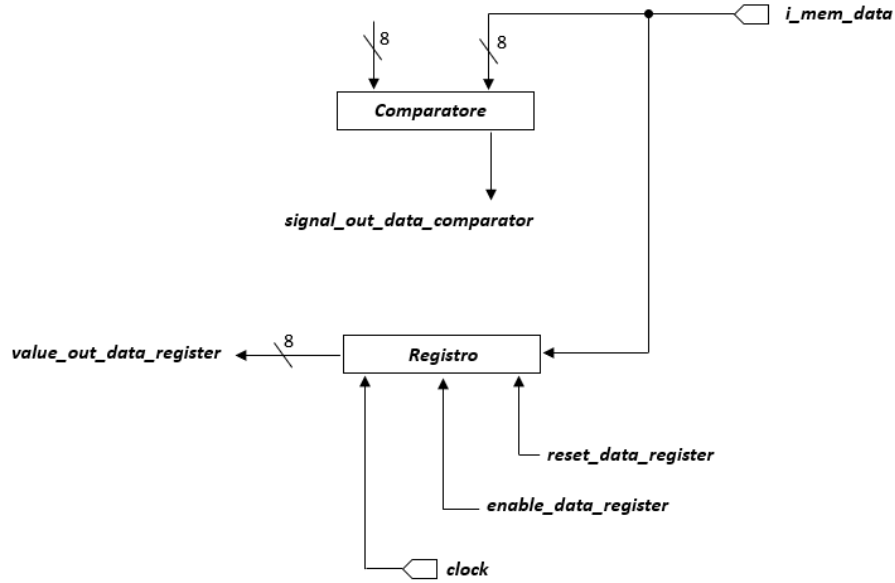


Figure 6: Blocco di gestione delle parole

Nel seguito, si indicherà con σ_2 segnale di uscita dal comparatore delle parole.

4. Gestione della credibilità

La credibilità viene memorizzata in un registro a 8 bit.

Mediante un blocco ALU, che lavora come sottrattore, si calcola il valore di credibilità successivo. La FSM può scegliere di aggiornare il registro con il risultato della ALU ($\text{MUX}_4 = \text{enable_credibility_register} = 1$) al fronte di salita del *clock*, con il valore 31 ($\text{MUX}_4 = 0$) oppure resettarlo a 0. Infine, con un ulteriore MUX si seleziona il valore da scrivere in memoria.

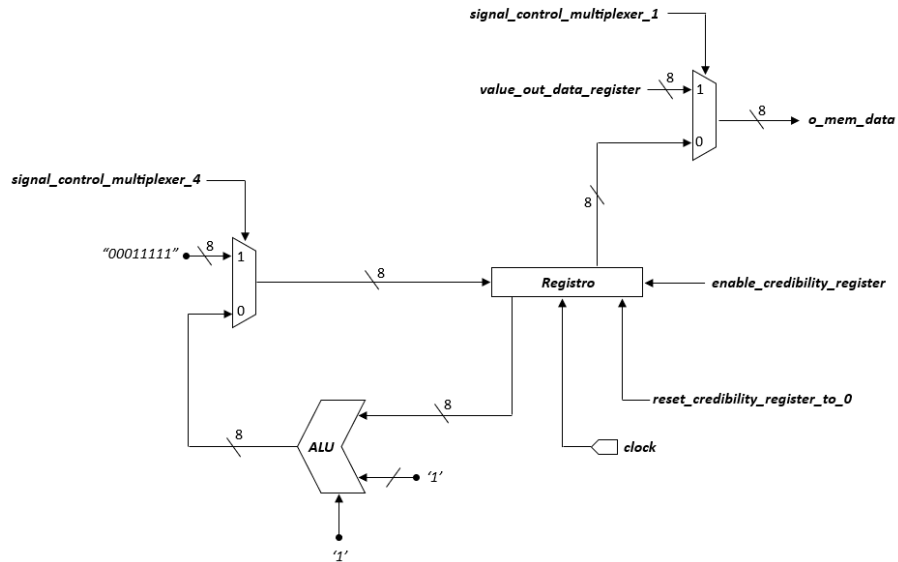


Figure 7: Blocco di gestione dei valori di credibilità

3 FSM

La FSM gestisce le i moduli istanziati, la memoria e le loro interazioni. La sua interfaccia è:


 


Figure 8: Blocco FSM

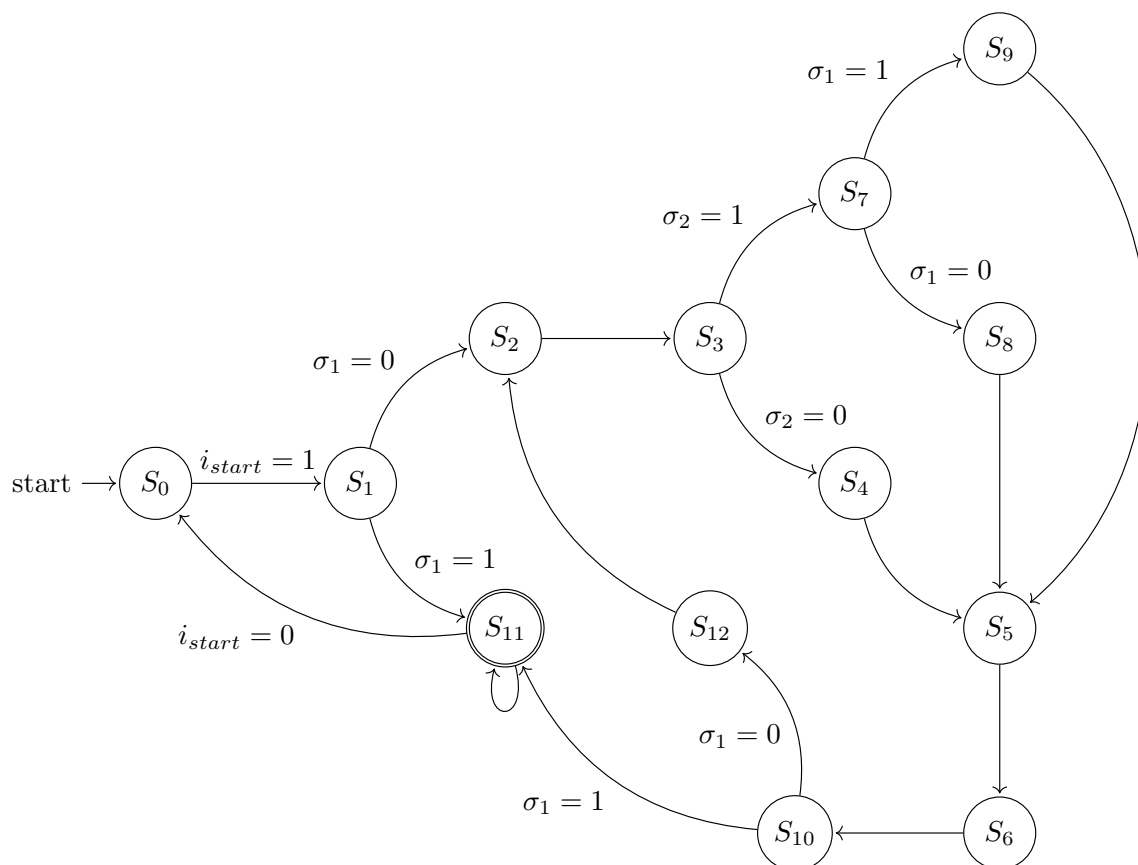3.1 Diagramma degli stati

La macchina è formata da 13 stati, organizzati nel diagramma seguente:



3.2 Descrizione degli stati

Si analizzano, ora, uno per uno, gli stati della FSM:

1. **IDLE** (S_0)

È lo stato iniziale della FSM. Si resettano il registro delle parole e quello delle credibilità. Si attende che l'utilizzatore asserisca `i_start`.

2. **CHECK_K_ZERO_AND_STORE_I_ADD** (S_1)

Si controlla che la sequenza non sia vuota, $MUX_2 = MUX_5 = 1$ e $MUX_6 = 0$. Se lo è, $\sigma_1 = 1$, l'elaborazione termina. Parallelamente, mediante $MUX_3 = 0$ si memorizza l'indirizzo di partenza nel registro.

3. **ASK_MEMORY** (S_2)

Alla memoria viene richiesta la lettura della parola il cui indirizzo è memorizzato nel registro degli indirizzi.

4. **CHECK_WORD** (S_3)

Si attende la risposta della memoria e si esegue il controllo `i_mem_data = 0`.

5. **WORD_IS_NOT_ZERO** (S_4)

La parola w_i letta è maggiore di 0. Occorre, quindi, memorizzarla nel registro delle parole: `enable_data_register = 1`.

Il valore γ_i va posto a 31, perciò $MUX_4 = 0$ e `enable_credibility_register = 1`. Il valore non viene riscritto in memoria.

6. **NEXT_ADDRESS_CREDIBILITY** (S_5)

È lo stato preparatorio prima della scrittura in memoria di γ_i . $MUX_3 = 1$, quindi si incrementa il valore memorizzato nel registro degli indirizzi.

7. **WRITE_CREDIBILITY** (S_6)

Viene scritto in memoria il valore di credibilità: `o_mem_en = o_mem_we = 1` e $MUX_4 = 0$.

8. **READ_ZERO** (S_7)

La parola w_i letta è 0. È necessario determinare se tale parola è la prima della sequenza: $MUX_2 = 0$, $MUX_6 = 1$, cioè il comparatore confronta `i_add` e `value_out_address_register`.

9. **FIRST_ELEMENT_NOT_ZERO** (S_8)

$w_i = 0$ non è la prima parola. Bisogna decrementare la credibilità ($MUX_4 = 1$ e `enable_credibility_register = 1`). Il registro dei valori non va aggiornato e il suo valore scritto in memoria ($MUX_1 = o_me_en = o_mem_we = 1$).

10. **FIRST_ELEMENT_IS_ZERO** (S_9)

$w_0 = 0$. Il registro delle credibilità e dei valori vanno resettati (`reset_data_register = 1` e `reset_credibility_register = 1`).

11. **CHECK_FINISH** (S_{10})

La FSM controlla che siano stati scritti in memoria tutti i valori (cioè `signal_current_address = signal_last_address`): $MUX_2 = MUX_6 = 1$, $MUX_5 = 0$.

12. DONE (S_{11})

La FSM, inizialmente, alza il segnale `o_done`. Quando l'utilizzatore abbassa `i_start` anche `o_done` viene abbassato e si torna in IDLE, altrimenti si rimane in DONE.

13. NEXT_ADDRESS_WORD (S_{12})

Se la sequenza non è terminata, occorre aggiornare il registro degli indirizzi:
`enable_address_register = MUX3 = 1.`

A valle della sintesi, l'*encoding* scelto dal tool è stato il seguente:

State	New Encoding	Previous Encoding
idle	0000	0000
check_k_zero_and_store_i_add	0001	0001
ask_memory	0010	0100
check_word	0011	0101
read_zero	0100	1001
first_element_is_zero	0101	1011
first_element_not_zero	0110	1010
word_is_not_zero	0111	0110
next_address_credibility	1000	0111
write_credibility	1001	1000
check_finish	1010	0010
next_address_word	1011	0011
done	1100	1100

Figure 9: Encoding a valle della sintesi

3.3 Progetto della FSM

Per progettare la FSM è stato utilizzato l'approccio *behavioural*. In particolare, sono stati definiti tre processi:

1. **delta**: funzione di uscita (δ), gestisce tutti i segnali della macchina (macchina di Moore).

```
delta : process(current_state)
```

2. **lambda**: funzione di stato prossimo (λ), determina `next_state` in base a `current_state` e agli ingressi.

```
lambda : process(current_state, signal_out_address_comparator,
                 signal_out_data_comparator, i_start)
```

3. **state_reg**: realizza l'effettiva commutazione dello stato sul fronte di salita del *clock* e gestisce il segnale `i_rst`. Il codice che lo implementa è il seguente:

```
state_reg : process(i_clk, i_rst)
begin
    if i_rst = '1' then
        current_state <= IDLE;
    else
        if rising_edge(i_clk) then
            current_state <= next_state;
        end if;
    end if;
end process;
```

4 Testing del modulo

Oltre a quello fornito, il modulo è stato ulteriormente testato con altri 15 *testbench*, alcuni dei quali mirati a verificare possibili *corner case* e corse critiche della macchina. Di seguito, si riportano quelli più significativi e di alcuni anche il grafico (*post-synthesis functional*) generato dal *waveform viewer*:

1. Sequenza senza zeri

La memoria contiene una sequenza arbitraria di parole $w_i > 0 \quad \forall i$.

2. Sequenza mista

La sequenza è di lunghezza arbitraria e $0 \leq w_i \leq 255 \quad \forall i$. Più di 31 zeri consecutivi non possono presentarsi e $w_0 \neq 0$.

3. Sequenza con zero iniziale

La sequenza è di lunghezza arbitraria e $0 \leq w_i \leq 255 \quad \forall i$. $w_0 = 0$ ed $w_i \neq 0$ per qualche i . Più di 31 zeri consecutivi non possono presentarsi.

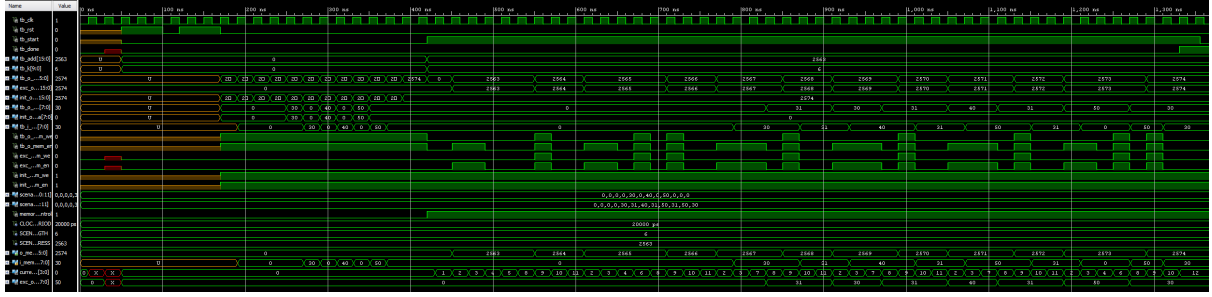


Figure 10: simulazione completa e superamento del test

4. Sequenza di soli zeri

La sequenza è di lunghezza arbitraria e $w_i = 0 \quad \forall i$.

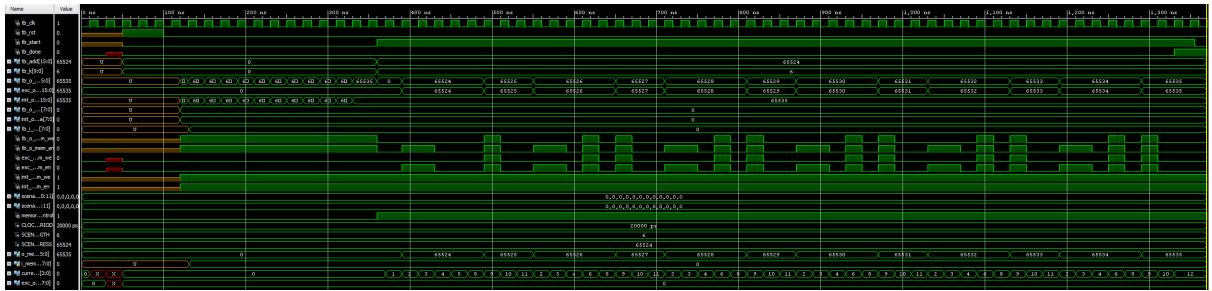


Figure 11: simulazione completa e superamento del test con $w_i = 0 \quad \forall i$

5. Sequenza con almeno 31 zeri consecutivi ($w_0 \neq 0$)

La sequenza è di lunghezza arbitraria e contiene una sequenza di almeno 31 parole 0; $w_0 \neq 0$.

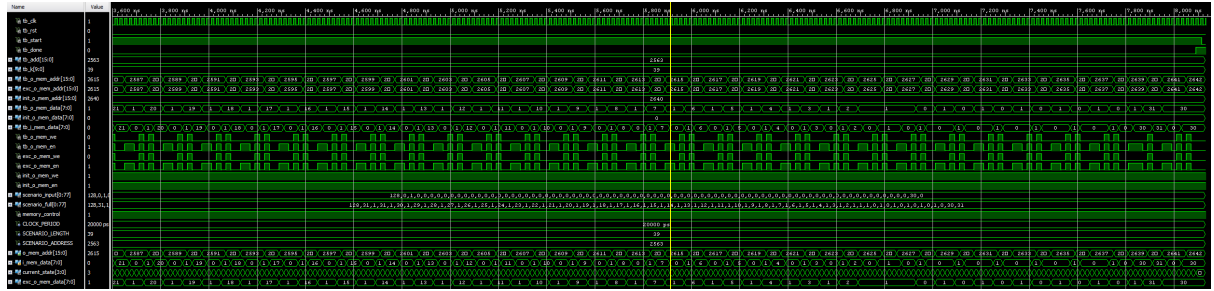


Figure 12: ultima fase della simulazione e superamento del test

6. Sequenza di lunghezza massima

Poiché k è a 10bit, la lunghezza massima della sequenza da elaborare è 1022.

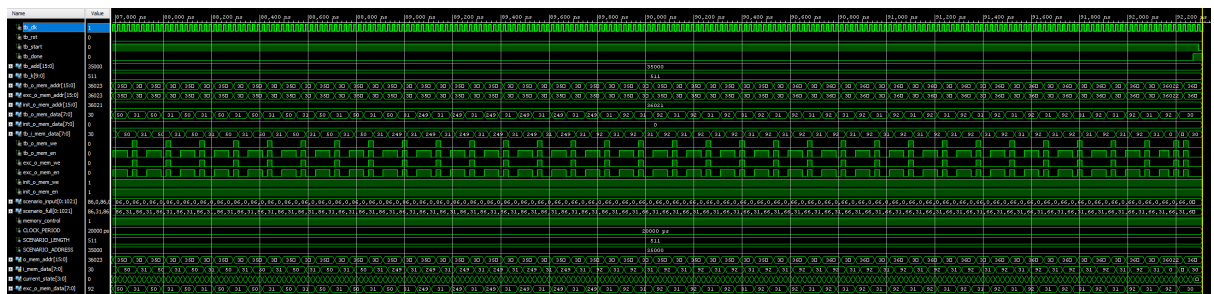


Figure 13: ultima fase della simulazione e superamento del test con $i_k = 511$

7. Sequenza di lunghezza zero

La sequenza è vuota, cioè $i_k = 0$.

 


Figure 14: ultima fase della simulazione e superamento del test con $i_k = 0$

8. Sequenza di lunghezza unitaria

Questo caso di test deriva dalla struttura *datapath* scelta per calcolare `signal_last.valid.address`.

 


Figure 15: ultima fase della simulazione e superamento del test con $i_k = 1$

9. *Ultima parola in posizione* $2^{16} - 2 = 65534$

La sequenza è arbitraria. Si sceglie i_add e i_k in modo che $i_{add} + 2i_k = 2^{16}$

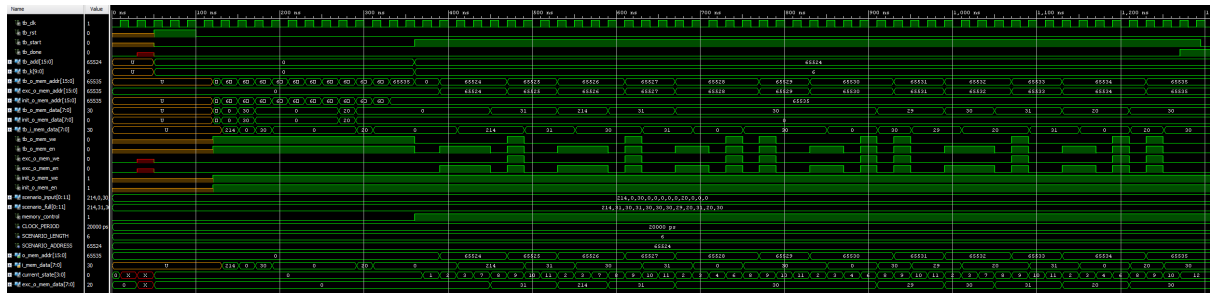


Figure 16: simulazione completa e superamento del test con $i_{add} + 2i_k = 2^{16}$

10. *Doppia esecuzione con reset intermedio*

Al componente sono chieste due elaborazioni successive intervallate dall'asserimento del segnale di reset.

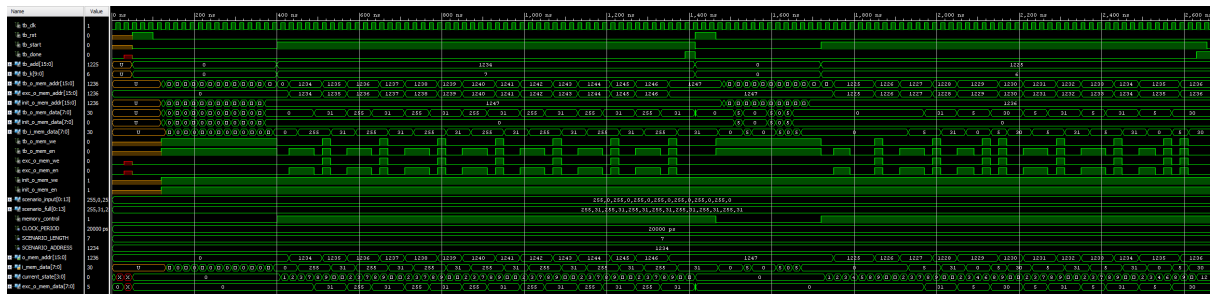


Figure 17: simulazione completa e superamento del test

11. Doppia esecuzione senza reset intermedio

Al componente sono richieste due elaborazioni successive tra le quali `i_rst` è tenuto a 0.

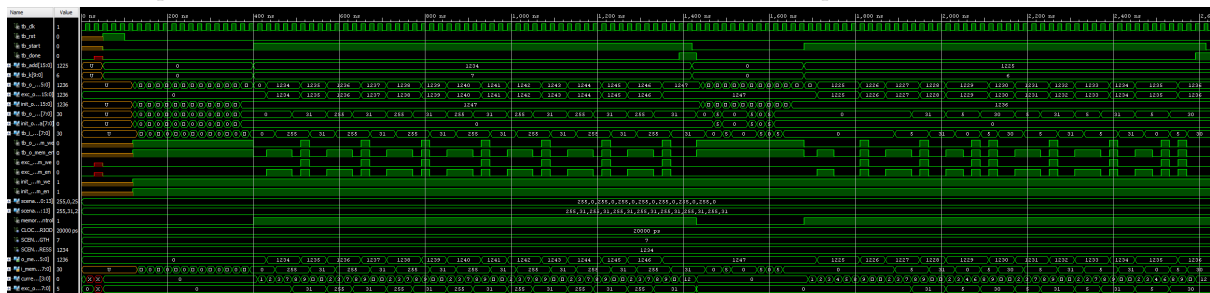


Figure 18: simulazione completa e superamento del test

12. Sequenze (parzialmente) sovrapposte senza reset intermedio

Al componente sono richieste due elaborazioni successive, senza reset intermedio, con sequenze che iniziano allo stesso indirizzo di memoria.

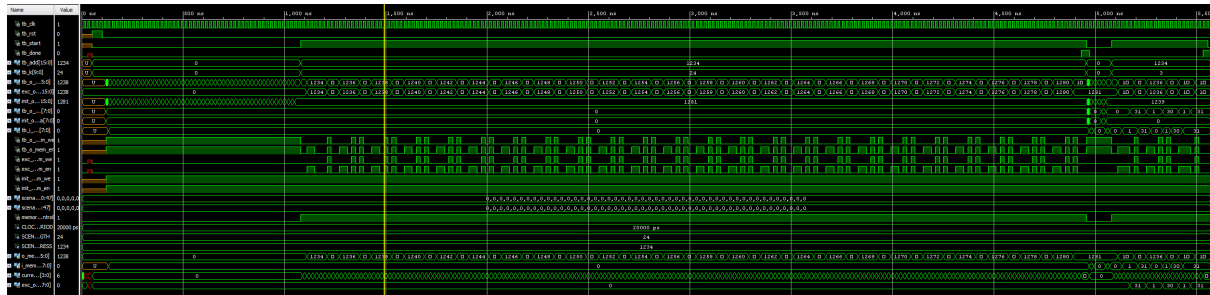


Figure 19: simulazione completa e superamento del test

13. *Fronti di transizione di `i_start` molto ravvicinati*

Al componente sono chieste due elaborazioni successive, senza reset intermedio e con fronti di transizione di `i_start` molto ravvicinati (20ns).

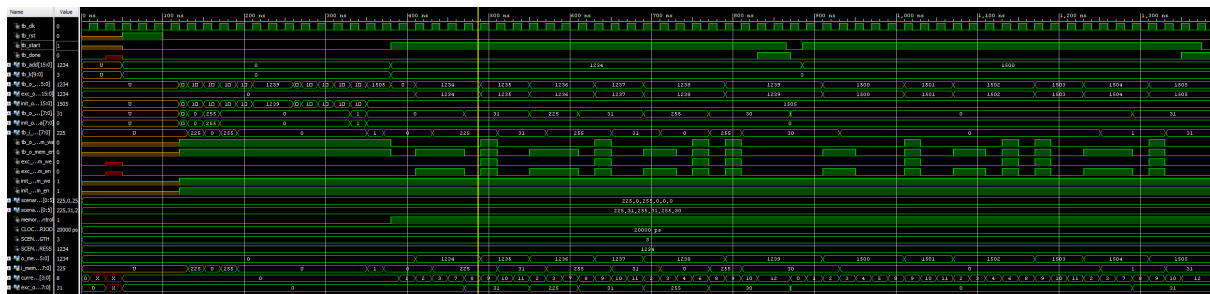


Figure 20: simulazione completa e superamento del test

Infine, la scrittura di casi di test è stata automatizzata. Mediante un programma Java, dopo aver specificato la lunghezza del *test case*, si ottengono i vettori `scenario_input` e `scenario_full` da inserire nel *test bench*.

5 Risultati

Il componente progettato è stato testato, ottenendo sempre un risultato positivo, nelle modalità *behavioural* e *post-synthesis functional*.

La complessità temporale della macchina è $O(n)$. Quella spaziale, invece, è costante, $O(1)$ perché si utilizzano solamente $16 + 8 + 8 = 32$ registri per gli indirizzi, le parole e i valori di credibilità (nella soluzione *datapath*, senza tener conto della codifica degli stati).

Il requisito temporale del *clock* è soddisfatto. Infatti, il comando `report_timing` fornisce un $\Delta = \text{required time} - \text{arrival time} = 16.557\text{ns}$. Di seguito la schermata:

```
Timing Report

Slack (MET) :          16.557ns  (required time - arrival time)
  Source:          c_address_register/stored_value_reg[3]/C
                   (rising edge-triggered cell FDRE clocked by clock  {rise@0.000ns fall@5.000ns period=20.000ns})
  Destination:    FSM_sequential_current_state_reg[0]/D
                   (rising edge-triggered cell FDCE clocked by clock  {rise@0.000ns fall@5.000ns period=20.000ns})
  Path Group:      clock
  Path Type:       Setup (Max at Slow Process Corner)
  Requirement:     20.000ns  (clock rise@20.000ns - clock rise@0.000ns)
  Data Path Delay:  3.293ns  (logic 1.531ns (46.493%)  route 1.762ns (53.507%))
  Logic Levels:    6  (CARRY4=2 LUT3=1 LUT5=1 LUT6=2)
  Clock Path Skew:  -0.145ns  (DCD - SCD + CPR)
    Destination Clock Delay (DCD):  1.693ns = ( 21.693 - 20.000 )
    Source Clock Delay (SCD):  2.001ns
    Clock Pessimism Removal (CPR):  0.163ns
```

Figure 21: risultati comando `report_timing`

Il circuito finale, sintetizzato dal tool, contiene 0 latch e 35 FF, così suddivisi:

Name	Used
project_reti_logiche	35
c_address_register (memor...	16
c_data_register (memory_r...	8
c_credibility_register (memo...	7
Leaf Cells (4)	4

Figure 22: risultati comando `report_utilization` → *register as flip flop*

6 Ottimizzazioni

L'ottimizzazione più importante messa in atto è la riduzione del numero degli stati e dei componenti. Inizialmente, infatti, per memorizzare gli indirizzi e i valori di credibilità erano impiegati registri appositamente progettati: sul fronte di salita del *clock* il primo aumenta di 1 l'indirizzo se `signal_sum = 1` e il secondo diminuisce di 1 la credibilità se `signal_subtract = 1`. Ora, invece, sono entrambi `memory_register` (affiancati dalla logica mostrata), così due stati sono stati eliminati.

Anche gli stati che si occupano di memorizzare la credibilità sono comuni: `WORD_IS_NOT_ZERO`, `FIRST_ELEMENT_NOT_ZERO` e `FIRST_ELEMENT_IS_ZERO` confluiscono tutti e tre in `NEXT_ADDRESS_CREDIBILITY`.

Infine, uno stato vien eliminato grazie al fatto che la scrittura in memoria della parola e l'aggiornamento della credibilità possono essere eseguite insieme: `FIRST_ELEMENT_NOT_ZERO` (S_8) fa `MUX4 = enabl_credibility_register = 1` e `MUX1 = o_mem_en = o_mem_we = 1` parallelamente.

Il numero di scritture in memoria è minimo: infatti, si è optato per non riscrivere in memoria parole $w_i \neq 0$, ma passare subito alla definizione della credibilità.